
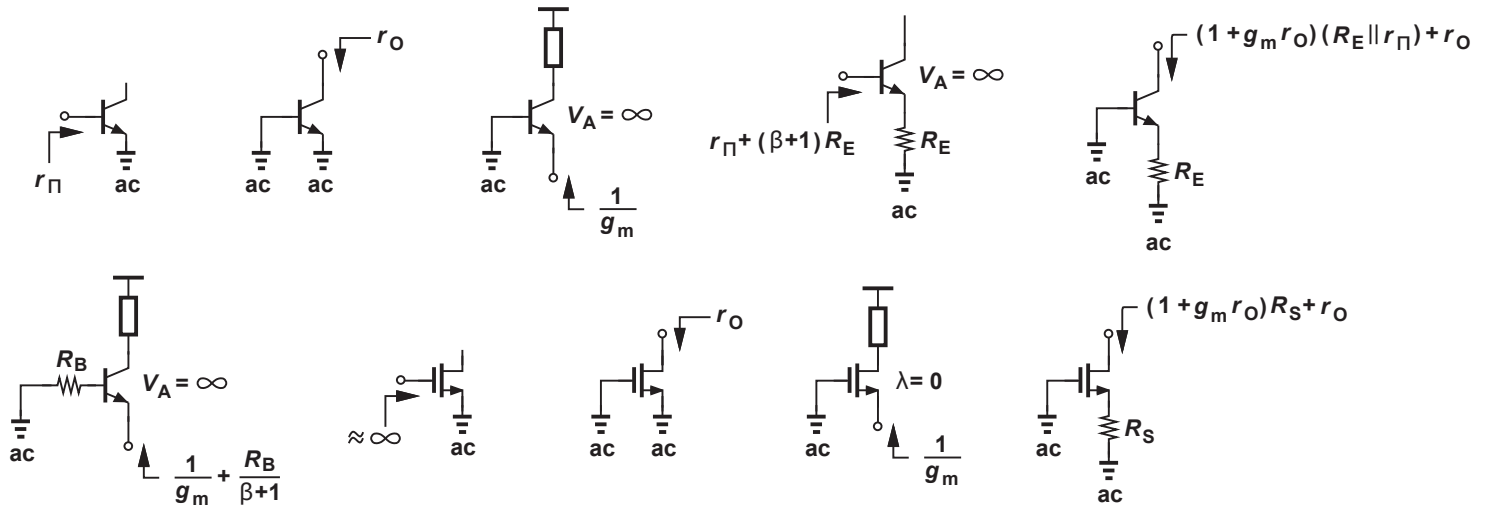


## Impedancias de Entrada y Salida

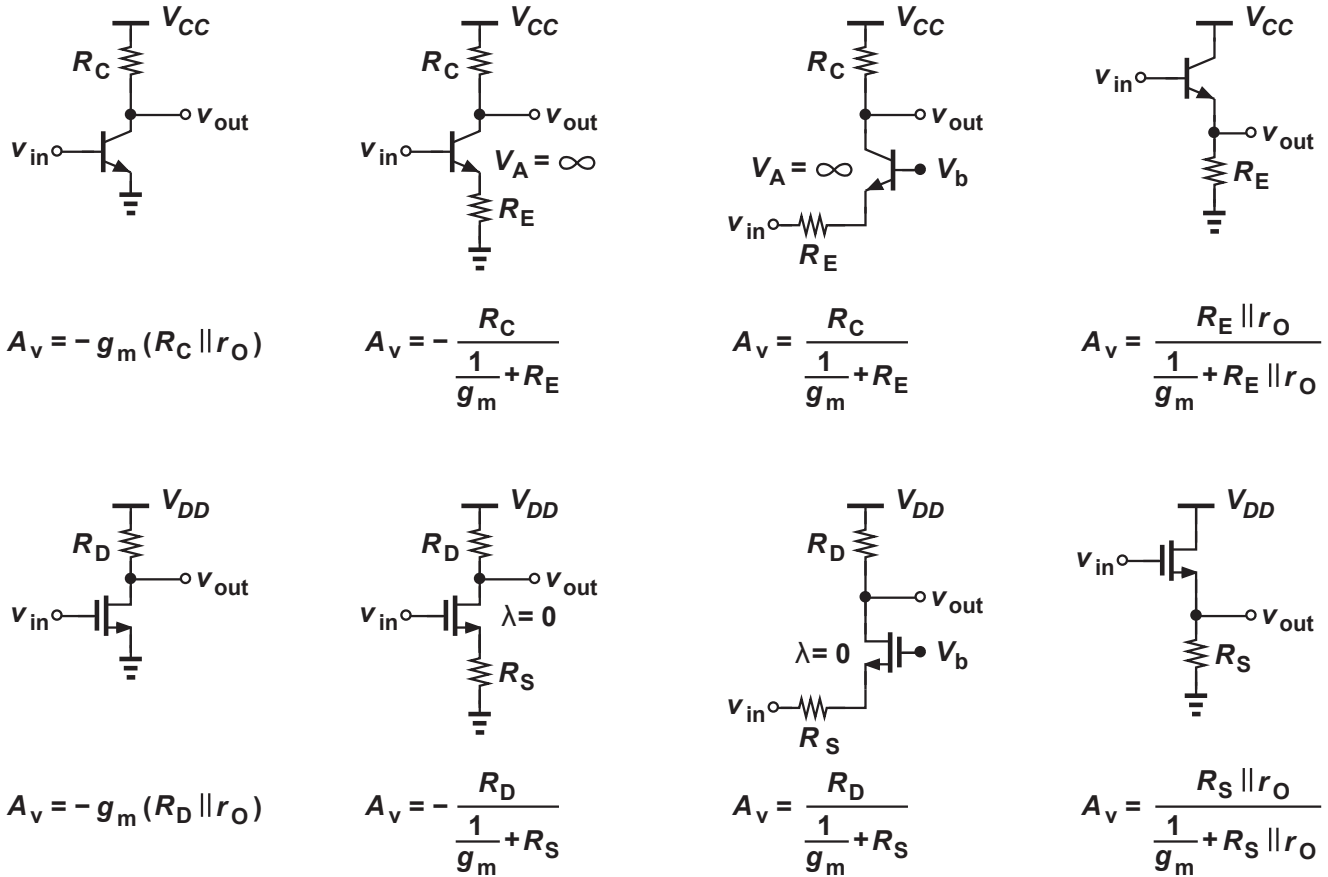

## Ecuaciones de Ganancia de Tensión



### Transistor bipolar

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

$V_{BE} < V_{CE} \rightarrow$  Activa directa

$$I_C = I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T} \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

### Transistor MOSFET

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$$

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

Triodo:  $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2)$$

Saturación:  $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$